Zadanie egzaminacyjne

Na ścianie montażowej wykonaj fragment instalacji mieszkaniowej zawierający rozdzielnicę mieszkaniową oraz gniazdo wtyczkowe z uziemieniem, zgodnie z Rysunkiem 1. *Rozmieszczenie elementów instalacji elektrycznej*.

Zgodnie z Rysunkiem 2. *Schemat ideowy instalacji elektrycznej* wykonaj w rozdzielnicy połączenia, zapewniające równomierne obciążenie faz.


Do zasilania rozdzielnicy użyj przewodu YDYżo 5×2,5 mm². Połączenia wszystkich aparatów w rozdzielnicy wykonaj przewodem LgY 2,5 mm². Przewodem YDYżo 3×2,5 mm² podłącz gniazdo wtyczkowe z uziemieniem do wyłącznika nadprądowego S301 B20. W celu sprawdzenia poprawności montażu zabezpieczeń obwodów oświetlenia zmontuj oprawkę oświetleniową z żarówką używając przewodu YDY 2×1,5 mm² i podłącz ją do dowolnego obwodu oświetlenia. Na odizolowanych końcach przewodów z żyłami wielodrutowymi zaciśnij końcówki tulejkowe.

Po wykonaniu prac wypełnij Kartę oceny instalacji elektrycznej.


UWAGA!

Przez podniesienie ręki zgłoś gotowość do sprawdzenia działania instalacji elektrycznej. Po uzyskaniu zgody załącz napięcie zasilające i sprawdź działanie instalacji. W razie konieczności wykonania poprawek odłącz napięcie zasilania.

Zadanie wykonaj na przygotowanym stanowisku pracy, wyposażonym w niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt.

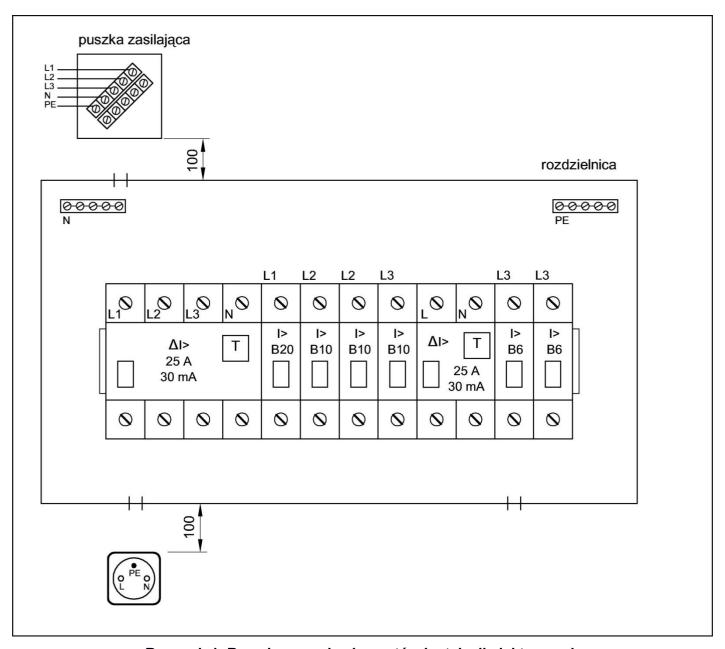

Rysunek 1. Rozmieszczenie elementów instalacji elektrycznej

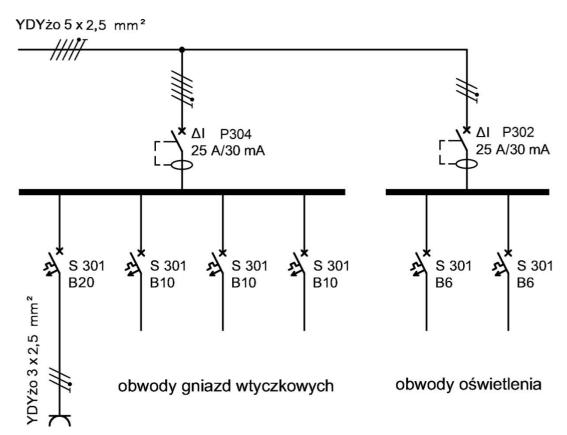

Rysunek 2. Schemat ideowy instalacji elektrycznej

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.

Ocenie podlegać będą 4 rezultaty:

- elementy instalacji elektrycznej zamontowane na ścianie montażowej,
- połączenia elektryczne w instalacji,
- działanie instalacji elektrycznej,
- Karta oceny instalacji elektrycznej

oraz

przebieg wykonania instalacji elektrycznej na ścianie montażowej.

Karta oceny instalacji elektrycznej					cz znak polu ub NIE	
Lp.	TAK	NIE				
1	Po załączeniu wyłączników różnicowoprądowych P304 i P302, wyłączniki nie wyłączają się samoczynnie					
2	Po załączeniu wyłączników różnicowoprądowych P304 i P302 oraz wciśnięciu przycisków TEST wyłączniki wyłączają się					
3	Po załączeniu wyłącznika różnicowoprądowego P304 oraz wyłączników instalacyjnych nadprądowych B20 i B10 w obwodach <u>nie ma</u> zwarcia					
4	а					
5	5 Podłączenie odbiornika do gniazda wtyczkowego powoduje jego działanie					
Po załączeniu wyłącznika różnicowoprądowego P302 oraz wyłączników instalacyjnych nadprądowych B6 w obwodach <u>nie ma</u> zwarcia						
7 Sprawdzenie neonowym wskaźnikiem napięcia potwierdza obecność napięcia na wyjściu wyłączników instalacyjnych nadprądowych B6						
Żarówka zamontowana w oprawce podłączonej do wyłącznika instalacyjnego nadprądowego B6 świeci						
9 Instalacja działa prawidłowo						
Lp. Stan ciągłości połączeń przewodu ochronnego Wartość z jednostką miary				Wnios zapis ciągłośc przerv	z S lub	
10	Pomiar rezystancji	zaciskiem PE w puszce zasilającej a szyną PE w rozdzielnicy				
10	na odcinku między szyną PE w rozdzielnicy a zaciskiem ochronnym gniazda wtyczkowego					

Wskazania dla ośrodków egzaminacyjnych dotyczące przygotowania stanowisk egzaminacyjnych do części praktycznej egzaminu Sesja czerwiec-lipiec 2021

Oznaczenie i nazwa kwalifikacji: ELE.02 Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

Opis wyposażenia ośrodka egzaminacyjnego

1. Miejsce egzaminowania - pomieszczenie wyposażone w <u>jednoosobowe</u> stanowiska egzaminacyjne zapewniające samodzielne wykonanie zadania egzaminacyjnego, spełniające wymagania wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska.

Tabela 1. Wyposażenie miejsca egzaminowania


Lp.	Wyposażenie dodatkowe i uzupełniające	Jednostka miary	Liczba
1.	Stolik i krzesła dla zespołu nadzorującego	szt.	w zależności od składu zespołu
2.	Stolik i krzesło dla obserwatora	szt.	1
3.	Tablica szkolna/plansza oraz kreda/pisak do zapisania czasu rozpoczęcia i zakończenia pracy zdających	szt.	1
4.	Zegar	szt.	1
5.	Apteczka	szt.	1
6.	Kosz na odpadki	szt.	1
7.	Długopis (zapasowy dla zdających)	szt.	wg potrzeb
8.	Identyfikator dla zdającego (wyłącznie z numerem stanowiska)	szt.	= liczbie zdających na zmianie
9.	Identyfikator dla zespołu nadzorującego (wyłącznie z napisem: PRZEWODNICZĄCY ZESPOŁU NADZORUJĄCEGO lub EGZAMINATOR)	szt.	dla każdej osoby
10.	Identyfikator dla obserwatora (wyłącznie z napisem: OBSERWATOR)	szt.	1
11.	Identyfikator dla asystenta technicznego (wyłącznie z napisem: ASYSTENT)	szt.	1

Stanowiska egzaminacyjne dla zdających w jednej sali powinny być oddzielone ściankami lub parawanami uniemożliwiającymi kontakt werbalny i wzrokowy między osobami zdającymi egzamin.

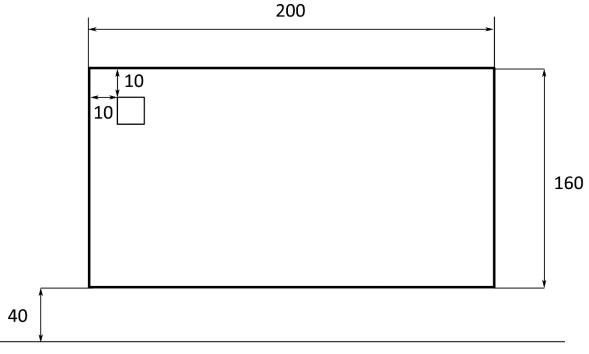2. Opis stanowiska egzaminacyjnego

W skład jednego stanowiska egzaminacyjnego do montażu, uruchamiania i konserwacji instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych wchodzi:

 wiórowa płyta montażowa o wymiarach około 200×160 cm zamontowana pionowo na ścianie, 40 cm nad podłogą wraz z zamontowaną na niej puszką zasilającą podłączoną do sieci pięcioprzewodowej typu TN-S, zabezpieczonej niezależnym wysokoczułym wyłącznikiem różnicowoprądowym, widoczny, ogólnodostępny wyłącznik awaryjny,



- stolik, szafka lub regał na materiały, urządzenia i narzędzia,
- indywidualne stanowisko do pisania stolik i krzesło,
- kosz na odpadki.

I. Wyposażenie niezbędne do wykonania zadania

Tabela 2. Wyposażenie stanowiska egzaminacyjnego dla 1 zdającego

Lp.	Nazwa	Istotne funkcje – parametry techniczno-eksploatacyjne/uwagi	Jednostka miary	Liczba				
sprz	sprzęt							
1.	Wyłącznik różnicowoprądowy dwupolowy (2P), ∆I = 30 mA	przystosowany do montażu na szynie TH 35	szt.	1				
2.	Wyłącznik różnicowoprądowy czteropolowy (4P), ∆I = 30 mA	przystosowany do montażu na szynie TH 35	szt.	1				
3.	Wyłącznik instalacyjny nadprądowy jednopolowy (1P) B6	przystosowany do montażu na szynie TH 35	szt.	2				
4.	Wyłącznik instalacyjny nadprądowy jednopolowy (1P) B10	przystosowany do montażu na szynie TH 35	szt.	3				
5.	Rozdzielnica N/T 12M	natynkowa	szt.	1				
narz	narzędzia							
6.	Komplet wkrętaków	ołaskich i krzyżowych	szt.	1				
7.	Szczypce uniwersalne		szt.	1				
8.	Szczypce boczne do cięcia przewodów		szt.	1				

9.	Szczypce wydłużone proste		szt.	1			
10.	Przyrząd do ściągania izolacji	$0 \div 2,5 \text{ mm}^2$	szt.	1			
11.	Przyrząd do zdejmowania powłoki z przewodów wielożyłowych		szt.	1			
12.	Prasa ręczna lub szczypce do zaprasowywania końcówek tulejkowych		szt.	1			
13.	Nóż monterski		szt.	1			
14.	Ołówek stolarski		szt.	1			
15.	Wiertarka lub wiertarko- wkrętarka z kompletem bitów		szt.	1			
16.	Drabina jednostronna trójszczeblowa lub podest		szt.	1			
apar	aparatura kontrolno-pomiarowa						
17.	Miernik uniwersalny AC/DC	z funkcją pomiaru U, I, R	szt.	1			
18.	Neonowy wskaźnik napięcia		szt.	1			
19.	Przymiar taśmowy	2 m	szt.	1			
20.	Poziomnica	1 m	szt.	1			

Tabela 3. Materiały zużywane w całości niezbędne do wykonania zadania praktycznego dla 1 zdającego

Lp.	Nazwa materiału/podzespołu/części/elementu zamiennego/surowca/półproduktu	Jednostka miary	llość	Orientacyjna cena jednostkowa zł	Szacunkowy koszt zł
1.	Przewód YDYżo 5×2,5 mm²	m	1,0	6,00	6,00
2.	Przewód YDYżo 3×2,5 mm²	m	1,0	4,00	4,00
3.	Przewód YDY 2x1,5 mm²	m	1,0	2,00	2,00
4.	Przewód LgY 2,5 mm² czarny lub brązowy	m	2,0	2,00	4,00
5.	Przewód LgY 2,5 mm² niebieski	m	1,0	2,00	2,00
6.	Końcówki tulejkowe izolowane 2,5/10 mm opakowanie 100 szt.	szt.	1	7,00	7,00
7.	Wkręty do drewna (rozmiar należy dobrać do grubości płyty montażowej)	szt.	10	0,10	1,00
				Razem brutto	26,00

Tabela 3a. Materiały wielokrotnie wykorzystywane przez zdających

Lp.	Nazwa materiału/podzespołu/ części/elementu zamiennego/ surowca/półproduktu	Jed- nostka miary	llość	Dla ilu zdających	Orientacyjna cena jednostkowa zł	Szacunkowy koszt dla 1 zdającego zł
1.	Gniazdo 1-fazowe natynkowe 230 V ze stykiem ochronnym	szt.	1	5	10,00	2,00
	Oprawka oświetleniowa do żarówki 40 W bez zacisku ochronnego np.:					
2.		szt.	1	5	5,00	1,00
Razem brutto						


Tabela 3b. Materiały potrzebne do przygotowania jednego stanowiska egzaminacyjnego przez ośrodek egzaminacyjny

Lp.	Nazwa materiału/podzespołu/części /elementu zamiennego/surowca/ półproduktu	Jednostka miary	llość dla 1 stanowiska	Orientacyjna cena jednostkowa zł	Szacunkowy koszt dla 1 stanowiska zł
1.	Wyłącznik instalacyjny nadprądowy jednopolowy (1P) B20 przystosowany do montażu na szynie TH 35	szt.	1	12,50	12,50
2.	Żarówka o mocy do 40 W pasująca do oprawki z pozycji 2 tabeli 3a	szt.	1	1,50	1,50
Razem brutto					14,00
Razem brutto na 1 zdającego na stanowisku*					1,40

^{*} w celu obliczenia szacunkowego kosztu przyjęto, że na 1 stanowisku egzamin zdaje 10 osób

II. Wskazówki/informacje dotyczące przygotowania stanowisk egzaminacyjnych

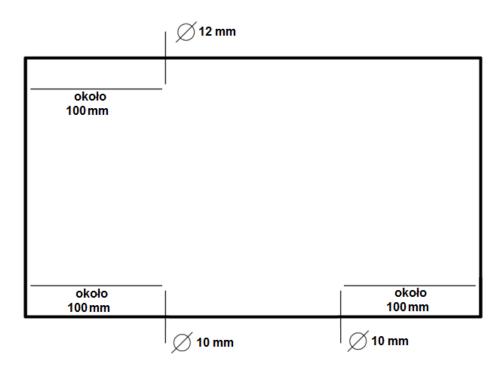1. Na stanowisku egzaminacyjnym dla każdego zdającego wykonać w rozdzielnicy otwory zgodnie z rysunkiem wykorzystując w miarę możliwości miejsca przewidziane przez producenta rozdzielnicy:



Uwaga: jeżeli w rozdzielnicy znajdują się otwory w innych miejscach należy zakleić je taśmą (plastrem).

- 2. Rozdzielnicę przygotować w taki sposób, aby możliwe było zamontowanie 12 modułów.
- 3. Przygotować co najmniej jeden odbiornik jednofazowy w celu sprawdzenia poprawności podłączenia gniazda wtyczkowego (zalecany odbiornik rezystancyjny nie generujący hałasu).

Informacja dla przewodniczącego ZN

Przed egzaminem należy poinformować zdających o zasadach korzystania z odbiornika jednofazowego w sytuacji, gdy liczba odbiorników jest mniejsza niż liczba zdających w sali egzaminacyjnej.

III. Kalkulacja kosztów wykonania zadania w przeliczeniu na jednego zdającego

Element wyceny	Szacunkowy koszt brutto zł	Uwagi
Materiały zużywane w całości niezbędne do wykonania zadania praktycznego dla 1 zdającego (tab. 3)	26,00	
Materiały wielokrotnie wykorzystywane przez zdających (tab. 3a)	3,00	
Materiały potrzebne do przygotowania jednego stanowiska egzaminacyjnego przez ośrodek egzaminacyjny (tab. 3b)	1,40	
Ogółem	30,40	