

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu

Nazwa kwalifikacji: Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

Oznaczenie kwalifikacji: ELE.05

Numer zadania: **01** Wersja arkusza: **SG**

	Wypełnia zdający	Miejsce na naklejkę z numerem
Numer PESEL zdającego*		PESEL i z kodem ośrodka

Czas trwania egzaminu: **180** minut. ELE.05-01-23.06-SG

EGZAMIN ZAWODOWY Rok 2023 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

PODSTAWA PROGRAMOWA 2019

Instrukcja dla zdającego

- 1. Na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego wpisz w oznaczonym miejscu swój numer PESEL i naklej naklejkę z numerem PESEL i z kodem ośrodka.
- 2. Na KARCIE OCENY w oznaczonym miejscu przyklej naklejkę z numerem PESEL oraz wpisz:
 - swój numer PESEL*,
 - oznaczenie kwalifikacji,
 - numer zadania.
 - numer stanowiska.
- 3. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 5 stron i nie zawiera błędów. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś przez podniesienie ręki przewodniczącemu zespołu nadzorującego.
- 4. Zapoznaj się z treścią zadania oraz stanowiskiem egzaminacyjnym. Masz na to 10 minut. Czas ten nie jest wliczany do czasu trwania egzaminu.
- 5. Czas rozpoczęcia i zakończenia pracy zapisze w widocznym miejscu przewodniczący zespołu nadzorującego.
- 6. Wykonaj samodzielnie zadanie egzaminacyjne. Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa i organizacji pracy.
- Po zakończeniu wykonania zadania pozostaw arkusz egzaminacyjny z rezultatami oraz KARTĘ
 OCENY na swoim stanowisku lub w miejscu wskazanym przez przewodniczącego zespołu
 nadzorującego.
- 8. Po uzyskaniu zgody zespołu nadzorującego możesz opuścić salę/miejsce przeprowadzania egzaminu.

Powodzenia!

Układ graficzny © CKE 2020

^{*} w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Zadanie egzaminacyjne

W lokalu mieszkalnym uzupełniono instalację elektryczną 230 V o dodatkowy obwód gniazd wtyczkowych oraz obwód oświetlenia.

Schemat nowego odcinka instalacji mieszkaniowej przedstawiono na rysunku 1. W każdej z opraw oświetleniowych zamontowano żarowe źródło światła o mocy 60 W.


W trakcie uruchamiania instalacji zaobserwowano trzy następujące nieprawidłowości:

- 1. włączenie źródła światła przy pomocy łącznika S1 powoduje samoczynne wyłączenie zasilania obwodu oświetleniowego oraz obwodu gniazd wtyczkowych,
- 2. włączenie źródła światła przy pomocy łącznika S2 powoduje samoczynne wyłączenie zasilania obwodu oświetleniowego,
- 3. przy włączeniu nagrzewnicy rezystancyjnej o mocy 4,2 kW do dowolnego z gniazd wtyczkowych następuje po chwili samoczynne wyłączenie zasilania obwodu gniazd wtyczkowych.

W celu znalezienia usterek przeprowadzono pomiary napięcia w poszczególnych miejscach instalacji. Otrzymane wyniki pomiarów przedstawiono w tabeli 1.

Następnie odłączono wszystkie obwody od sieci i przeprowadzono pomiary rezystancji pomiędzy wybranymi punktami instalacji mieszkaniowej. Wyniki pomiarów zamieszczono w tabeli 2.

- 1. Oceń poprawność otrzymanych wyników pomiarów napięcia i uzupełnij tabelę 1.
- 2. Oceń poprawność otrzymanych wyników pomiarów rezystancji i uzupełnij tabelę 2.
- 3. Określ przyczyny wystąpienia zaobserwowanych usterek i uzupełnij tabelę 3.
- 4. Sporządź wykaz miejsc i rodzajów usterek oraz zapisz sposoby ich usunięcia i uzupełnij tabelę 4.
- 5. Sporządź wykaz przyrządów kontrolno-pomiarowych do wykonania pomiarów i narzędzi potrzebnych do usunięcia wszystkich usterek w instalacji mieszkaniowej.

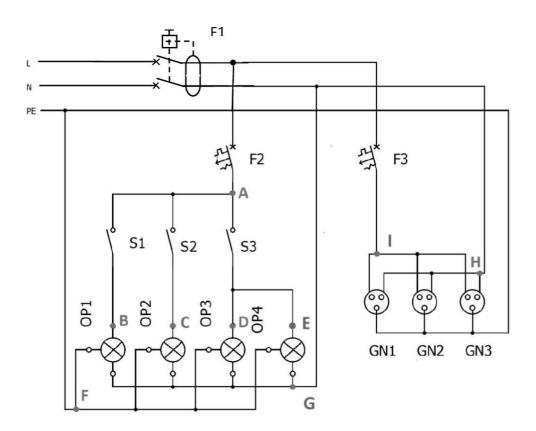

Rysunek 1. Schemat nowego odcinka instalacji mieszkaniowej

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.

Ocenie będzie podlegać 5 rezultatów:

- ocena wyników pomiarów napięcia tabela 1,
- ocena wyników pomiarów rezystancji tabela 2,
- określenie przyczyn występowania usterek w instalacji tabela 3,
- wykaz miejsc i rodzajów usterek oraz sposobów ich usunięcia tabela 4,
- wykaz przyrządów kontrolno-pomiarowych do wykonania pomiarów i narzędzi potrzebnych do usunięcia wszystkich usterek.

Tabela 1. Wyniki pomiarów napięcia

Lp.	Punkt, w którym mierzone jest napięcie względem przewodu neutralnego	Zmierzona wartość napięcia		Ocena wyników pomiarów: Prawidłowy - <u>wpisz</u> : "+" Nieprawidłowy - <u>wpisz</u> : "–"
Pomiar w	Pomiar wykonany, gdy zabezpieczenia F1, F2, F3 są załączone, a łączniki S1, S2, S3 - wyłączone			a łączniki S1, S2, S3 - wyłączone
1	A	230	V	
2	В	0	V	
3	С	0	V	
4	D	0	V	
5	E	0	V	
6	F	0	V	
7	G	0	V	
8	Н	0	V	
9	I	230	V	

Tabela 2. Wyniki pomiarów rezystancji

Lp.	Punkty, pomiędzy którymi mierzona jest ciągłość obwodu	Zmierzona wartość rezystancji	Ocena wyników pomiarów: Prawidłowy - <u>wpisz</u> : "+" Nieprawidłowy - <u>wpisz</u> : "-"	
Pomia	Pomiary wykonywane są po wcześniejszym odłączeniu wszystkich obwodów od sieci zasilającej (F1, F2 i F3 są wyłączone)			
1	B – F	0,1 Ω		
2	C – F	∞		
3	D – F	∞		
4	E-F	∞		
5	B – G	1 060 Ω		
6	C – G	0,3 Ω		
7	D – G	550 Ω		
8	E – G	550 Ω		
9	I – H	∞		
	Pomiary wykonywane, gdy łąc	cznik S1 jest załączony, a	a S2 i S3 są wyłączone	
10	A – B	0,1 Ω		
	Pomiary wykonywane, gdy łąc	cznik S2 jest załączony, a	a S1 i S3 są wyłączone	
11	A – C	0,1 Ω		
	Pomiary wykonywane, gdy łąc	cznik S3 jest załączony, a	a S1 i S2 są wyłączone	
12	A – D	0,1 Ω		
13	A – E	0,1 Ω		

Tabela 3. Określenie przyczyn występowania usterek w instalacji

Numer usterki	Opis skutków usterki	Przyczyna usterki
1	Włączenie źródła światła przy pomocy łącznika S1 powoduje samoczynne wyłączenie zasilania obwodu oświetleniowego oraz obwodu gniazd wtyczkowych.	
2	Włączenie źródła światła przy pomocy łącznika S2 powoduje samoczynne wyłączenie zasilania obwodu oświetleniowego.	
3	Przy włączeniu do dowolnego z gniazd wtyczkowych nagrzewnicy rezystancyjnej o mocy 4,2 kW następuje po chwili samoczynne wyłączenie zasilania obwodu gniazd wtyczkowych.	

Tabela 4. Wykaz miejsc i rodzajów usterek oraz sposobów ich usunięcia

Numer usterki	Miejsce	Rodzaj usterki	Sposób usunięcia
1			
2			
3			
4			

Wykaz przyrządów kontrolno-pomiarowych do wykonania pomiarów i narzędzi potrzebnych do usunięcia wszystkich usterek

Przyrządy kontrolno-pomiarowe:	
Narzędzia potrzebne do usunięcia usterek:	