

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu

Nazwa kwalifikacji: Przeglądy, konserwacja, diagnostyka i naprawa instalacji automatyki przemysłowej

Oznaczenie kwalifikacji: EE.18

Numer zadania: **01** Wersja arkusza: **SG**

	Wypełnia zdający	
Numer PESEL zdającego*		Miejsce na naklejkę z numerem PESEL i z kodem ośrodka

Czas trwania egzaminu: **150** minut. EE.18-01-23.01-SG

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

Rok 2023 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

PODSTAWA PROGRAMOWA 2017

Instrukcja dla zdającego

- 1. Na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego wpisz w oznaczonym miejscu swój numer PESEL i naklej naklejkę z numerem PESEL i z kodem ośrodka.
- 2. Na KARCIE OCENY w oznaczonym miejscu przyklej naklejke z numerem PESEL oraz wpisz:
 - swój numer PESEL*,
 - oznaczenie kwalifikacji,
 - numer zadania.
 - numer stanowiska.
- 3. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 10 stron i nie zawiera błędów. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś przez podniesienie ręki przewodniczącemu zespołu nadzorującego.
- 4. Zapoznaj się z treścią zadania oraz stanowiskiem egzaminacyjnym. Masz na to 10 minut. Czas ten nie jest wliczany do czasu trwania egzaminu.
- 5. Czas rozpoczęcia i zakończenia pracy zapisze w widocznym miejscu przewodniczący zespołu nadzorującego.
- 6. Wykonaj samodzielnie zadanie egzaminacyjne. Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa i organizacji pracy.
- 7. Po zakończeniu wykonania zadania pozostaw arkusz egzaminacyjny z rezultatami oraz KARTĘ OCENY na swoim stanowisku lub w miejscu wskazanym przez przewodniczącego zespołu nadzorującego.
- 8. Po uzyskaniu zgody zespołu nadzorującego możesz opuścić salę/miejsce przeprowadzania egzaminu.

Powodzenia!

Układ graficzny © CKE 2020

^{*} w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Zadanie egzaminacyjne

Przedsiębiorstwo specjalizujące się w produkcji części maszyn ma do wykonania kulki stalowe do łożysk tocznych. Przed przystąpieniem do produkcji przeprowadzono przegląd i modernizację automatu do tłoczenia kulek z pręta stalowego. Po wykonaniu przeglądu i modernizacji sprawdzono zgodność połączeń układu sterowania z dokumentacją. Dodatkowo sprawdzono stan zamontowanych elementów.

Przeanalizuj dokumentację techniczną zmodernizowanego automatu do tłoczenia kulek łożyskowych, wybrane dane katalogowe przemiennika częstotliwości oraz wyniki przeprowadzonych pomiarów i na tej podstawie:

- oceń wyniki pomiarów układu sterowania tabela 5.,
- określ usterki/nieprawidłowości oraz sposób ich naprawy– tabela 6.,
- dobierz przemiennik częstotliwości do zastosowania w automacie do tłoczenia kulek tabela7.,
- uzupełnij rysunek 4 poprzez dorysowanie do zacisków przemiennika częstotliwości następujących podłączeń:
 - napięcia zasilającego,
 - silnika napędowego automatu, tak by wirował przeciwnie do pierwotnego kierunku wirowania,
 - modułu sterownika PLC zawierającego analogowe wyjścia o zakresie prądowym, sterującego prędkością silnika napędowego,
 - zestyku przekaźnika K3, uruchamiającego pracę silnika "w przód",
 - dwóch sygnalizatorów:
 - optycznego H3, lampki sygnalizującej pracę silnika, wykorzystując wyjście przekaźnikowe 230 V NO przemiennika,
 - dźwiękowego D1, akustycznie sygnalizującego awarię w układzie przemiennika, wykorzystując wyjście przekaźnikowe NO+NC przemiennika częstotliwości. Sygnalizacja awarii skutkuje zamknięciem styków NO przekaźnika i wyłączeniem napięcia na wyjściach przemiennika do których podłączony jest silnik - silnik nie pracuje.

Dokumentacja techniczna zmodernizowanego automatu do tłoczenia kulek łożyskowych

W układzie sterowania zastosowano:

- przycisk S1 START,
- przycisk S2 STOP,
- czujniki: indukcyjny B1 i pojemnościowy B2, reagujące na położenie stalowego pręta,
- enkoder służacy do pomiaru predkości przesuwania na podajniku stalowego preta,
- przekaźniki uruchamiające:
 - posuw podajnika stalowego pręta K1,
 - mechanizm tnący K2,
 - silnik napędowy automatu sterowany przy pomocy przemiennika częstotliwości, mechanizmu formowania kulki – K3,
 - mechanizm szlifujący K4,
- lampki sygnalizacyjne H1 oraz H2, sygnalizujące odpowiednio załączenie automatu oraz brak pręta stalowego w podajniku.

Ponadto jedno z wyjść analogowych prądowych modułu wyjść analogowych PLC połączono z wejściem analogowym prądowym przemiennika częstotliwości w celu zadawania prędkości silnika głównego.

Jako napęd główny w maszynie zastosowano silnik indukcyjny jednofazowy o mocy 2,2 kW.


Po chwilowym naciśnięciu przycisku S1 załączone zostają: posuw podajnika oraz lampka sygnalizacyjna H1. Uaktywnienie czujnika B1 uruchamia mechanizm tnący i silnik napędzający mechanizm formowania kulki, a następnie po określonym czasie mechanizm szlifujący. Lampka sygnalizacyjna H2 zapala się, gdy w podajniku nie ma pręta stalowego.

Tabela 1. Parametry wybranych elementów automatu do tłoczenia kulek

Lp.	Nazwa i oznaczenie elementu	Parametry
	Przycisk sterowniczy S1	- typ przycisku monostabilny
1.		- rodzaj zestyku NO
		- maksymalny prąd zestyku 5 A
2	Przycisk sterowniczy S2	- typ przycisku bistabilny
2.		- rodzaj zestyku NC
		- maksymalny prąd zestyku 5 A - napięcie zasilania 24 V DC
		- typ czujnika indukcyjny
3.	Czujnik zbliżeniowy B1	- rodzaj wyjścia PNP, zestyk typu NO
		- maksymalna wartość natężenia prądu wyjścia sygnałowego 0,2 A
	Czujnik zbliżeniowy B2	- napięcie zasilania 24 V DC
		- typ czujnika pojemnościowy
4.		- rodzaj wyjścia PNP, zestyk typu NO
		- maksymalna wartość natężenia prądu wyjścia sygnałowego 0,2 A
	Enkoder B3	- napięcie zasilania 5 ÷ 24 V DC
5.		- typ inkrementalny, rodzaj wyjścia PNP
٥.		- rozdzielczość 1000 imp/obr
		- maksymalna częstotliwość sygnału na wyjściu 100 kHz
	Przekaźniki K1, K2, K3, K4	- liczba i rodzaj zestyków 4P
6.		- napięcie znamionowe cewki 24 V DC
0.		- znamionowy pobór mocy przez cewkę 0,9 W
		- obciążalność prądowa trwała zestyku 7 A
7.	Lampka sygnalizacyjna H1	- napięcie zasilania 24 V DC
		- kolor zielony - napięcie zasilania 24 V DC
8.	Lampka sygnalizacyjna H2	- hapięcie zasilania 24 v DC - kolor czerwony
		- napięcie zasilania 230 V AC
9.	Lampka sygnalizacyjna H3	- kolor zielony
		- napięcie zasilania 24 V DC
10.	Sygnalizator dźwiękowy D1	- dźwięk ciągły
	<u> </u>	

Tabela 2. Dane katalogowe modułu wyjść analogowych

Nazwy parametrów modułu	Wartości parametrów modułu	
Napięcie zasilania	24 V DC	
Dopuszczalny zakres napięć zasilania	20,4 ÷ 28,8 V DC	
Wyjścia analogowe: AQ1 ÷ AQ3	3 wyjścia ustawiane sprzętowo przełącznikiem - wybór rodzaju sygnału wyjściowego: napięciowego lub prądowego	
Zakres sygnału wyjściowego	napięciowy 0 ÷ 10 V prądowy 0 ÷ 20 mA	
Przetwornik A/C	10 - bitowy	
Moc pobierana przez moduł przy 24 V DC	0,8 ÷ 1,2 W	
Wymiary (szer. x wys. x głęb.)	48 x 90 x 53 mm	

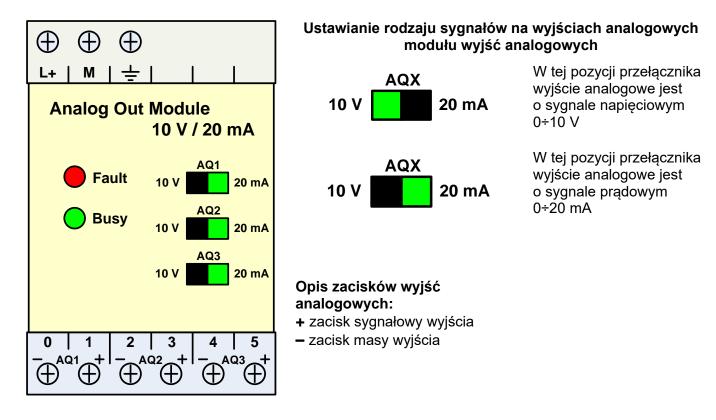

Rysunek 1. Sposób podłączenia modułu i opis ustawienia wyjść analogowych modułu


Wybrane dane techniczne przemiennika częstotliwości

Tabela 3. Dobór przewodów siłowych i zabezpieczeń nadmiarowo-prądowych


Typ przemiennika częstotliwości	Natężenie prądu zasilania przemiennika	Natężenie prądu zasilania silnika	Maksymalna moc silnika	Wartość zabezpieczenia nadmiarowo- prądowego	Przekrój przewodów zasilających
	Α	Α	kW	Α	mm²
FA-1f004	5,0	3,0	0,4	10	1,5
FA-1f007	8,2	4,7	0,7	16	2,5
FA-1f015	12,5	7,5	1,5	20	2,5
FA-1f022	17,2	10	2,2	25	4,0

Tabela 4. Opis zacisków przemiennika częstotliwości

	Zacisk	Funkcja	Uwagi		
Zasilania	+10 V	Muiécie zgeileeze nemechiezege	Zasilacz pomocniczy przeznaczony głównie do zasilania potencjometru podłączonego do wejścia analogowego falownika		
	GND	Wyjście zasilacza pomocniczego +10 V	Maksymalne dopuszczalne obciążenie zasilacza +10 V wynosi 20 mA. Przekroczenie prądu maksymalnego może doprowadzić do uszkodzenia zasilacza.		
	СОМ	Styk wspólny (masa) dla wejść i wyjść cyfrowych	Względem poziomu odniesienia COM realizowana jest logika wejść cyfrowych. Jeżeli wejścia wyzwalane są poziomem niskim, to sterowane są potencjałem linii COM. Jeżeli wejścia wyzwalane są poziomem wysokim12 V, to napięcie to odniesione jest względem potencjału linii COM.		
	FWD	Wejście sterowania pracą silnika – Do przodu	Zaciski wejść wielofunkcyjnych - wejścia separowane galwanicznie (optycznie).		
	REV	Wejście sterowania pracą silnika – Do tyłu	- dopuszczalne napięcia wejściowe: 12 ÷ 15 VDC - impedancja wejściowa 2kΩ		
rowe	DI1	Wielofunkcyjne wejście cyfrowe 1	- maksymalna częstotliwość 200 Hz Funkcje realizowane przez wejścia definiowane są		
ia cyf	DI2	Wielofunkcyjne wejście cyfrowe 2	w parametrach: F5.00 – Konfiguracja wejścia DI1		
Wejścia cyfrowe	DI3	Wielofunkcyjne wejście cyfrowe 3	F5.01 – Konfiguracja wejścia DI2 F5.02 – Konfiguracja wejścia DI3		
	DI4	Wielofunkcyjne wejście cyfrowe 4	F5.03 – Konfiguracja wejścia DI4 F5.04 – Konfiguracja wejście DI5		
	DI5	Wielofunkcyjne wejście cyfrowe 5	Wejście DI5 może zostać wykorzystane jako szybkie wejście impulsowe (częstotliwość maksymalna 50 kHz).		
analogowe	CC1	Wielofunkcyjne wejście analogowe CC1	 Wejście prądowe 4÷20 mA Impedancja wejściowa 25 Ω dla wejścia prądowego. Prąd wejściowy podawany w odniesieniu do potencjału GND. 		
Wejścia ana	VC1	Wielofunkcyjne wejście analogowe VC1	 Wejście napięciowe 0÷10 V Impedancja wejściowa 70 kΩ Napięcie wejściowe podawane w odniesieniu do potencjału GND. 		
Wyjście analogowe	A0	Wielofunkcyjne wyjście analogowe A0	Wyjście napięciowe (0÷10 V) lub prądowe (4÷20 m/s Napięcie/prąd wyjściowe generowane w odniesieniu potencjału GND.		
cia	OC, OCG	Wielofunkcyjne wyjście przekaźnikowe	Styk NO pomiędzy zaciskami OC i OCGDopuszczalne obciążenie 250 V/0.5 A		
Wyjścia cyfrowe	DO	Wielofunkcyjne szybkie wyjście cyfrowe	Wyjście impulsowe z sygnałem wyjściowym 12 V Maksymalna częstotliwość 20 kHz		
We	TA	Wyjście przekaźnikowe Awaria - styk NO	Sygnalizacja awarii.		
Wyjście przekaźnikowe	ТВ	Wyjście przekaźnikowe Awaria - styk NC	Maksymalna obciążalność styków (dla styku NO i NC): 2 A/250 V AC (cos φ = 1)		
	тс	Wyjście przekaźnikowe Awaria - zacisk COM	1 A/250 V AC $(\cos \phi = 0.4)$ 1 A/30 V DC		

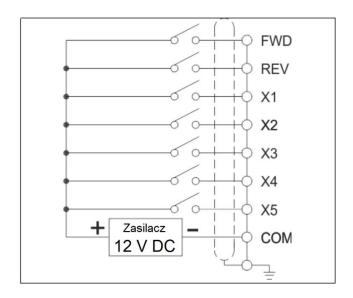

Rysunek 2. Sterowanie przemiennikiem częstotliwości z wykorzystaniem łączników zewnętrznych

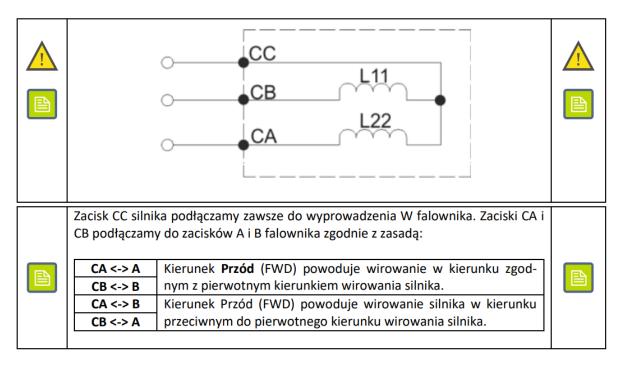

Rysunek 3. Sposób podłączenia silnika elektrycznego do przemiennika częstotliwości

Czas na wykonanie zadania wynosi 180 minut.

Ocenie podlegać będą 4 rezultaty:

- ocena zgodności uzyskanych wyników z danymi zawartymi w dokumentacji technicznej Tabela 5.,
- wykaz usterek lub nieprawidłowości w układzie sterowania oraz sposoby ich naprawy Tabela 6.,
- dobór przemiennika częstotliwości, przewodów siłowych i zabezpieczeń nadmiarowo-prądowych Tabela 7.,
- uzupełniony schemat zmodernizowanego układu sterowania silnikiem napędowym automatu i jego podłączenia do przemiennika częstotliwości – Rysunek 4.

Tabela 5.Ocena zgodności uzyskanych wyników z rysunkiem 4.


	Wyniki pomiarów rezystancji przewodów elektrycznych w układzie sterowania				
	Tryima poimare		oj. p. 201101	Ocena zgodności uzyskanych wyników pomiaru	
Lp.	Odcinek przewodu	Rezystancja Ω		rezystancji połączeń ze schematem elektrycznym. Wpisz TAK , jeśli zgodne lub NIE , jeśli brak zgodności	
1.	+24V / S1:3	0,	,1		
2.	+24V / S2:1	0,	2		
3.	+24V / B1:BN	0,	,1		
4.	+24V / B2:BN	0,	2		
5.	+24V / B3:BN	0,	,1		
6.	S1:4 / I1	0,	,1		
7.	S2:2 / I2	٥	0		
8.	B1:BK / I3	٥	0		
9.	B2:BK / I4	0,	,1		
10.	B3:BK / I5	0,	2		
11.	B1:BU / 0V	0,	,1		
12.	B2:BU / 0V	0,	3		
13.	B3:BU / 0V	0,	,1		
14.	Q1 / K1:A1	0,	,1		
15.	Q2 / K2:A1	0,	2		
16.	Q3 / K3:A1	0,	,1		
17.	Q4 / K4:A1	0,	,1		
18.	Q5 / H1:X1	0,	,1		
19.	Q6 / H2:X1	0,	,1		
20.	K1:A2 / 0V	٥	0		
21.	K2:A2 / 0V	0,	5		
22.	K3:A2 / 0V	0,	2		
23.	K4:A2 / 0V	0,	3		
24.	H1:X2 / 0V	٥	0		
25.	H2:X2 / 0V	0,	2		
		Rezvstanci	a zestvkóv	v elementów wejściowych	
		Rezys		Ocena zgodności uzyskanych wyników pomiarów	
	Oznaczenie	Ω Ω	-	testowego działania przycisków ze schematem	
	elementu	przycisk	przycisk	elektrycznym.	
		zwolniony	wciśnięty	Wpisz TAK , jeśli zgodne lub NIE , jeśli brak zgodności	
26.	<u>S1</u>	0	∞		
27.	S2	0	∞		
			Rezystanc	a i prąd cewek	
	Oznaczenie cewki	Rezystancja Ω		Ocena zgodności uzyskanych wyników pomiarów rezystancji cewek z podanymi parametrami. Wpisz TAK , jeśli zgodne lub NIE , jeśli brak zgodności.	
28.	K1	640		<u> </u>	
29.	K2	∞			
30.	K3	∞			
31.	K4	640			

Tabela 6. Wykaz usterek lub nieprawidłowości w układzie sterowania oraz sposoby ich naprawy

Lp.	Miejsce i rodzaj usterki/ nieprawidłowości	Sposób naprawy	Wykaz narzędzi niezbędnych do wykonania naprawy
<u> </u>			

Tabela 7. Dobór przemiennika częstotliwości, przewodów siłowych i zabezpieczeń nadmiarowoprądowych

Rodzaj parametru	Wartość
Oznaczenie przemiennika częstotliwości	
Przekrój przewodów zasilających	
Zabezpieczenie niezbędne do prawidłowego i bezpiecznego działania układu	
Moc silnika napędu automatu sterowanego za pomocą przemiennika częstotliwości	

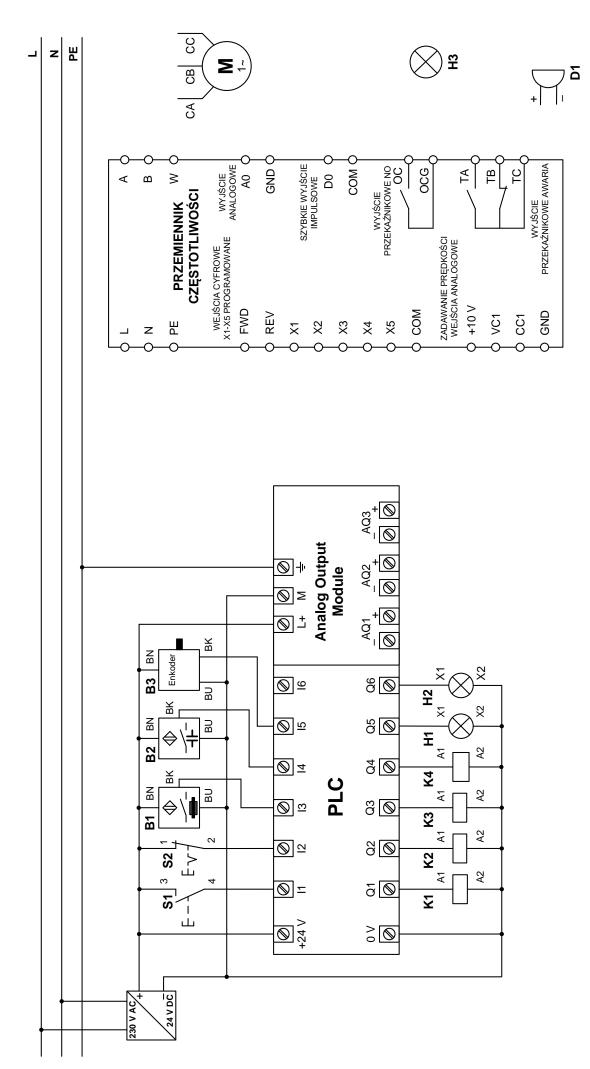

Rysunek 4. Schemat zmodernizowanego układu sterowania silnikiem napędowym automatu i jego podłączenia do przemiennika częstotliwości

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl