

Nazwa kwalifikacji: Montaż i obsługa układów automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych

Oznaczenie kwalifikacji: M.16

Wersja arkusza: X

M.16-X-19.06

Czas trwania egzaminu: 60 minut

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2019 CZEŚĆ PISEMNA

Instrukcja dla zdającego

- 1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 17 stron. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś przewodniczącemu zespołu nadzorującego.
- 2. Do arkusza dołączona jest KARTA ODPOWIEDZI, na której w oznaczonych miejscach:
 - wpisz oznaczenie kwalifikacji,
 - zamaluj kratkę z oznaczeniem wersji arkusza,
 - wpisz swój numer PESEL*,
 - wpisz swoją datę urodzenia,
 - przyklej naklejkę ze swoim numerem PESEL.
- 3. Arkusz egzaminacyjny zawiera test składający się z 40 zadań.
- 4. Za każde poprawnie rozwiązane zadanie możesz uzyskać 1 punkt.
- 5. Aby zdać część pisemną egzaminu musisz uzyskać co najmniej 20 punktów.
- 6. Czytaj uważnie wszystkie zadania.
- 7. Rozwiązania zaznaczaj na KARCIE ODPOWIEDZI długopisem lub piórem z czarnym tuszem/ atramentem.
- 8. Do każdego zadania podane są cztery możliwe odpowiedzi: A, B, C, D. Odpowiada im następujący układ kratek w KARCIE ODPOWIEDZI:



- 9. Tylko jedna odpowiedź jest poprawna.
- 10. Wybierz właściwą odpowiedź i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą np., gdy wybrałeś odpowiedź "A":
- 11. Staraj się wyraźnie zaznaczać odpowiedzi. Jeżeli się pomylisz i błędnie zaznaczysz odpowiedź, otocz ją kółkiem i zaznacz odpowiedź, którą uważasz za poprawną, np.



12. Po rozwiązaniu testu sprawdź, czy zaznaczyłeś wszystkie odpowiedzi na KARCIE ODPOWIEDZI i wprowadziłeś wszystkie dane, o których mowa w punkcie 2 tej instrukcji.

Pamiętaj, że oddajesz przewodniczącemu zespołu nadzorującego tylko KARTĘ ODPOWIEDZI.

Powodzenia!

^{*} w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Zadanie 1.

Który przyrząd kontrolno-pomiarowy oznacza się za pomocą symbolu graficznego przedstawionego na rysunku?

- A. Przepływomierz.
- B. Poziomomierz.
- C. Termometr.
- D. Manometr.




Zadanie 2.

Kondensatory oznacza się na schematach elektrycznych literą

- A. R
- B. M
- C. L
- D. C

Zadanie 3.

Który schemat przedstawia układ sterowania pchającym siłownikiem jednostronnego działania z monostabilnym elektrozaworem rozdzielającym?

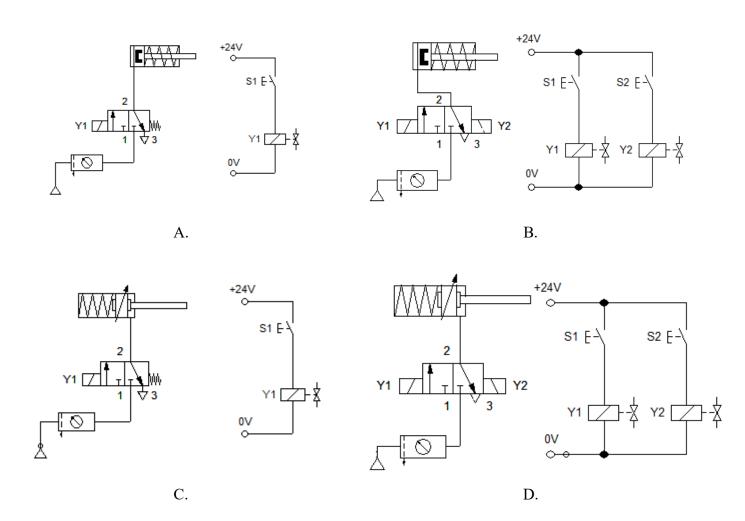

Zadanie 4.

Na rysunku przedstawiono zawór rozdzielający przystosowany do sterowania


- A. mechanicznego.
- B. pneumatycznego.
- C. elektromagnetycznego.
- D. pilotem piezoelektrycznym.




Zadanie 5.

Do których zacisków styku przełącznego przekaźnika należy podłączyć +24 V DC oraz lampki H1 i H2, aby połączenia były zgodne z przedstawionym na rysunku schematem.

- A. +24V DC do 11, H1 do 12, H2 do 14.
- B. +24V DC do 11, H1 do 14, H2 do 12.
- C. +24V DC do 12, H1 do 11, H2 do 14.
- D. +24V DC do 14, H1 do 12, H2 do 11.

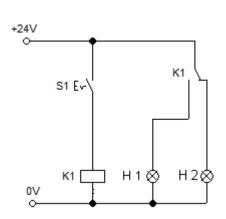


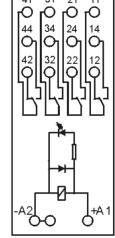

Zadanie 6.

Który zawór pneumatyczny przedstawiono na rysunku?

- A. Zwrotny.
- B. Odcinający.
- C. Szybkiego spustu.
- D. Dławiąco-zwrotny.

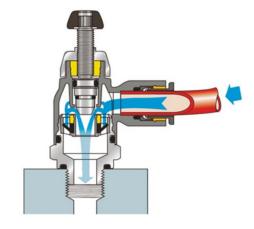

Zadanie 7.


Który z ciśnieniomierzy służy do pomiaru zarówno nadciśnienia jak i podciśnienia, mierzonych względem ciśnienia atmosferycznego?

- A. Barometr.
- B. Manometr.
- C. Wakuometr.
- D. Manowakuometr.

Zadanie 8.

W układzie przedstawionym na rysunku należy zastosować przycisk S1 z zestykiem

- A. NC z samoczynnym powrotem.
- B. NC bez samoczynnego powrotu.
- C. NO z samoczynnym powrotem.
- D. NO bez samoczynnego powrotu.

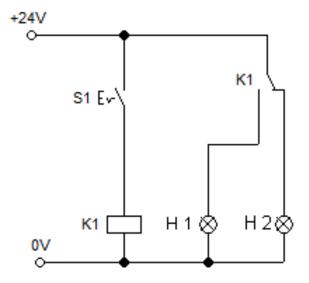

Zadanie 9.

Określ rodzaj urządzenia na podstawie opisu umieszczonego na jego obudowie.


- A. Zasilacz 230 VAC / 24 VDC
- B. Zasilacz separowany 2x24 VDC
- C. Obiektowy separator napięć 24 VDC
- D. Przetwornica akumulatorowa 2x24 V / 230 VAC




Zadanie 10.

Lampka sygnalizacyjna H3 na przedstawionym schemacie układu nie będzie świecić?

- A. Po załączeniu zasilania układu.
- B. Po 10 s od naciśnięcia przycisku S1.
- C. Po 10 s od zwolnienia przycisku S1.
- D. Przez 10 s od naciśnięcia przycisku S1.

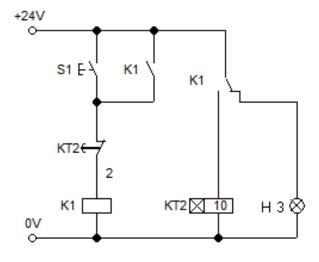

Zadanie 11.

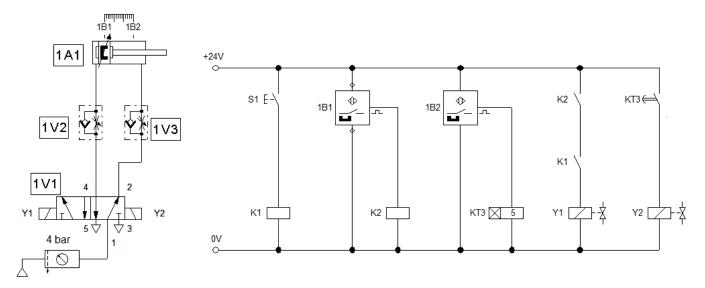

Określ na podstawie schematu elektropneumatycznego, jak zachowa się układ po zadziałaniu czujnika 1B2.

- A. Tłoczysko siłownika 1A1 zostanie natychmiast wysunięte.
- B. Tłoczysko siłownika 1A1 zostanie natychmiast wsunięte.
- C. Zostanie wyłączone działanie przekaźnika KT3.
- D. Zostanie włączone działanie przekaźnika KT3.

Zadanie 12.

Do montażu na płytce drukowanej złącza, przedstawionego na rysunku, należy użyć

- A. wkrętaka krzyżowego.
- B. wkrętaka płaskiego.
- C. lutownicy.
- D. młotka.



Zadanie 13.

Do sprawdzenia ciśnienia w układzie prasy hydraulicznej stosuje się

- A. barograf.
- B. barometr.
- C. manometr.
- D. wakuometr.

Zadanie 14.

Przedstawione na rysunku narzędzie służy do

- A. zaciskania tulejek.
- B. ściągania izolacji.
- C. oznaczania przewodów.
- D. cięcia przewodów pneumatycznych.



Zadanie 15.

Lista kontrolnej procedury postępowania uruchomieniowego

Lp.	(zynnosc uruchomieniowa		ealizacji Iania
1	Polaryzacja łączy przewodów zasilających – poprawna?	□ TAK	□ NIE
2	Przewody ochronne - prawidłowo zainstalowane?	□ TAK	□ NIE
3	Ciągłość przewodów łączących zasilanie z elementami wejściowymi – poprawna?	□ ТАК	□ NIE
4	Kolejność i jakość podłączeń elementów wejściowych do sterownika PLC - prawidłowa?	□ ТАК	□ NIE
5	Ciągłość przewodów łączących elementy wejściowe z wejściami sterownika PLC – poprawna?	□ ТАК	□ NIE
6	Ciągłość przewodów łączących zasilanie z elementami wyjściowymi – poprawna?	□ TAK	□ NIE
7	Kolejność i jakość podłączeń elementów wyjściowych do sterownika PLC - prawidłowa?	□ ТАК	□ NIE
8	Ciągłość przewodów łączących elementy wyjściowe z wyjściami sterownika PLC – poprawna?	□ ТАК	□ NIE
9	Przełącznik trybu pracy na sterowniku PLC - w pozycji STOP?	□ TAK	□ NIE
10	Zasilanie 24V DC – załączone?	□ ТАК	□ NIE

Na podstawie przedstawionej listy kontrolnej procedury postępowania uruchomieniowego przed załączeniem układu regulacji opartego na sterowniku PLC należy w pierwszej kolejności sprawdzić

- A. położenie przełącznika trybu pracy sterownika PLC.
- B. kolejność podłączeń elementów wejściowych do sterownika.
- C. kolejność podłączeń elementów wyjściowych do sterownika.
- D. prawidłowość podłączeń przewodów ochronnych w układzie.

Zadanie 16.

Na podstawie przedstawionych parametrów technicznych przetwornika ciśnienia wskaż przedział wartości napięcia zasilania elektrycznego, pozwalający na prawidłową pracę przetwornika dla trójprzewodowego napięciowego sygnału wyjściowego $0 \div 10 \text{ V DC}$.

- A. $5 \div 30 \text{ V DC}$
- B. $10 \div 14 \text{ V DC}$
- C. $10 \div 30 \text{ V DC}$
- D. $14 \div 30 \text{ V DC}$

Sygnały wyjściowe

Typ sygnału	Sygnał
Prądowy (2-przewodowy)	4 20 mA
Prądowy (3-przewodowy)	0 20 mA
Napięciowy (3-przewodowy)	DC 0 5 V
	DC 0 10 V
	DC 0,5 2,5 V

Zasilanie elektryczne

Zasilanie elektryczne zależy od wybranego sygnału wyjściowego.

- 4 ... 20 mA: DC 10 ... 30 V ■ 0 ... 20 mA: DC 10 ... 30 V ■ DC 0 ... 5 V: DC 10 ... 30 V ■ DC 0 ... 10 V: DC 14 ... 30 V
- C 0,5 ... 2,5 V: DC 5 ... 30 V (odpowiedni do zasilania bateryjnego)

Zadanie 17.



Na podstawie danych katalogowych określ zasięg pomiarowy czujnika optycznego, odbiciowego.

- A. 30 cm
- B. 35 cm
- C. 40 cm
- D. 45 cm


Zadanie 18.

Na rysunku czerwoną ramką zaznaczono

- A. złącze komunikacyjne.
- B. wyjście sterownika PLC.
- C. złącze diagnostyczne.
- D. miejsce podłączenia zasilania.



Zadanie 19.

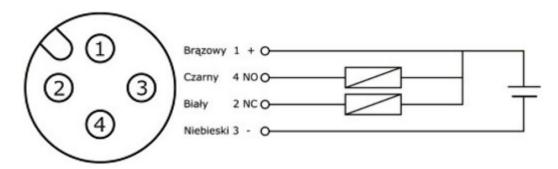


Na podstawie rysunku określ, które piny są pinami sygnałowymi w czujniku indukcyjnym.

- A. 1 i 4
- B. 2 i 4
- C. 2 i 3
- D. 3 i 4

Zadanie 20.

Na przedstawionym schemacie zawór dławiąco-zwrotny regulujący prędkość wysuwu tłoczyska siłownika na wylocie oznaczono jako


- A. V3
- B. V4
- C. V5
- D. V6

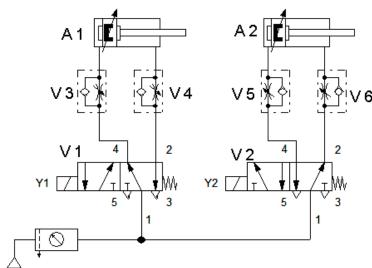

Strona 8 z 17 Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl

Zadanie 21.

Sposób budowy numeru zamówieniowego

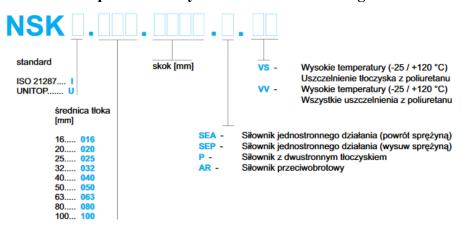


Na podstawie przedstawionego *Sposobu budowy numeru zamówieniowego* utwórz numer zamówieniowy ciągnącego siłownika jednostronnego działania o średnicy tłoka 25 mm, skoku 300 mm, z uszczelnieniami z poliuretanu wykonanego w standardzie ISO 21287.

- A. NSKI.020.0300.SEA.VV
- B. NSKI.025.0300.SEA.VV
- C. NSKI.020.0300.SEP.VV
- D. NSKI.025.0300.SEP.VV

Zadanie 22.

Na rysunku z DTR strzałką zaznaczono tolerancję

- A. okragłości.
- B. równoległości.
- C. prostopadłości.
- D. współosiowości.

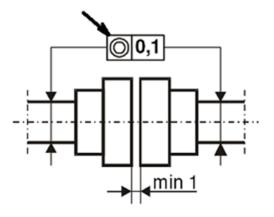

Zadanie 23.

Gwint okrągły jest oznaczany na schematach za pomocą liter

- A. Tr
- B. Rp
- C. Rd
- D. Rw


Zadanie 24.

Na rysunku przedstawiono przekładnię

- A. cierną.
- B. pasową.
- C. stożkową.
- D. łańcuchową.



Zadanie 25.

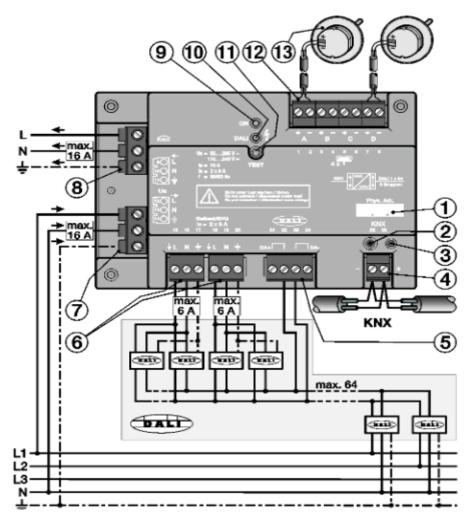


Przewód magistrali KNX należy podłączyć do zacisków oznaczonych na schemacie numerem

- A. 8
- B. 7
- C. 6
- D. 4

Zadanie 26.


Który z czujników należy zastosować do detekcji położenia stanowiska do napełniania butelek przedstawionego na rysunku?

- A. Pojemnościowy.
- B. Magnetyczny.
- C. Indukcyjny.
- D. Optyczny.

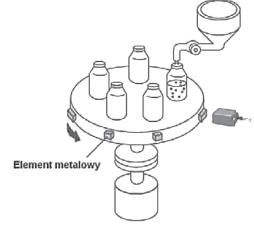

Zadanie 27.

Wskaż narzędzie do wykonania gwintu wewnętrznego.

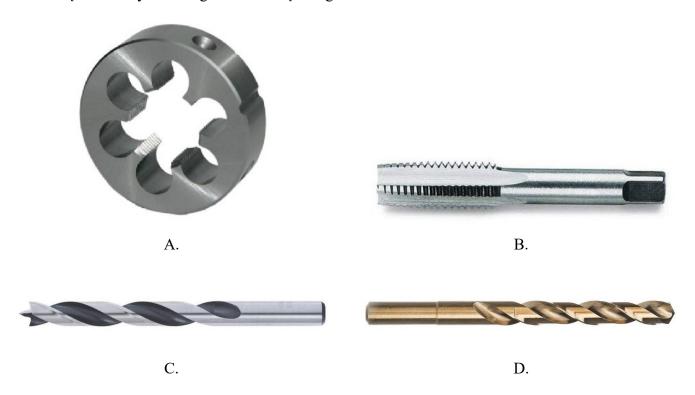

Zadanie 28.

Zasilanie	Napięcie robocze kontrolera oświetlenia	100240 V AC (+10 %/-15 %)
		85265 V AC, 50/60 Hz
		110240 V DC
	Całkowity pobór mocy z sieci	maksymalnie 3,5 W przy napięciu 230 V AC i maks. obciążeniu ¹⁾
	Całkowity pobór prądu z sieci	maksymalnie 15 mA przy napięciu 230 V AC i maks. obciążeniu ¹⁾
	Całkowita strata mocy, urządzenie	maksymalnie 1,6 W przy napięciu 230 V AC i maks. obciążeniu ¹⁾
	Napięcie KNX	2131 V DC
	Pobór prądu KNX	maksymalnie 10 mA
	Pobór mocy przez KNX	maksymalnie 210 mW


Napięcie zasilające kontroler oświetleniowy, o parametrach przedstawionych w ramce, powinno mieć wartość

- A. 85 VDC +15%/-15%
- B. 85 VAC +15%/-15%
- C. 240 VAC +10%/-15%
- D. 265 VDC +10%/-15%

Zadanie 29.

Obciążenia pomiarowe (F) oraz parametry ugięcia (x) dla wąskich pasków klinowych do dużych obciążeń DIN 7753

Profil paska	Średnica czynna małego koła pasowego (mm)	Siła F (N / pasek)
SPZ	67 - 95 100 - 140 150 - 200	10 - 19 15 - 20 19 - 27
SPA	100 - 132 140 - 200 224 - 315	20 - 27 28 - 35 35 - 50
SPB	180 - 224 236 - 315 315 - 400 400 - 500	40 - 52 46 - 60 55 - 76 67 - 90

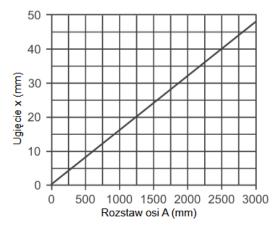

Na podstawie przedstawionego fragmentu instrukcji centrali klimatycznej określ obciążenie pomiarowe F i ugięcie x paska klinowego SPB dla rozstawu osi 2,5 m średnicy czynnej małego koła pasowego 330 mm.


A.
$$F = 55 \text{ N} \div 76 \text{ N}, x = 5 \text{ mm}$$

B.
$$F = 35 \text{ N} \div 50 \text{ N}, x = 25 \text{ mm}$$

C.
$$F = 35 \text{ N} \div 50 \text{ N}, x = 38 \text{ mm}$$

D.
$$F = 55 \text{ N} \div 76 \text{ N}, x = 40 \text{ mm}$$

Napęd pasowy

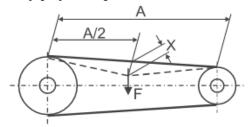

Zadanie 30.

	DDA	DDS	DDM	DDG
Funkcja wyjścia	wskazanie	1 x styk przełącz.	2 x styk przełącz.	wyj. analog. 4-20 mA
Napięcie pracy / pobór mocy			250 V	15 - 30 V DC / 1,5 W
Max. obciążalność styku		24 V/20 mA DC	250 V / 1 A AC	
Max. rezystancja obciążenia				500 Ω
Prąd wyjściowy				4 - 20 mA
Stopień ochrony		IP 54	IP 54	IP 54
Zabezpieczenie przed nadmiernym ciśnieniem	25 bar	16 bar	16 bar	25 bar
Zakres wskazań/ zakres pomiarowy (rysnr)	6: 0 - 0,6 bar (1) 16: 0 - 1,6 bar (1)	6: 0 - 0,6 bar (2) 10: 0 - 1,0 bar (2) 16: 0 - 1,6 bar (2)	6: 0 - 0,6 bar (3) 10: 0 - 1,0 bar (3) 16: 0 - 1,6 bar (3) 25: 0 - 2,5 bar (3)	2: 0 - 0,2 bar (5) 10: 0 - 1,0 bar (4) 20: 0 - 2,0 bar (4) 40: 0 - 4,0 bar (4) 60: 0 - 6,0 bar (4) 100: 0 - 10,0 bar (5)

Na podstawie zamieszczonych danych technicznych podaj oznaczenie przetwornika ciśnienia do współpracy z regulatorem o wejściu analogowym 4÷20 mA.

- A. DDA
- B. DDS
- C. DDM
- D. DDG

Zadanie 31.

Czas wykonania skoku siłownika elektrycznego jest mierzony za pomocą

- A. stopera.
- B. mikrometru.
- C. miliwoltomierza.
- D. czujnika zegarowego.

Zadanie 32.

Typ czujnika	A2C	A20	A21	A23	A2A
Zastosowanie	sprężone powietrze	media płynne i gazowe	maszyny mobilne, media płynne i gazowe	media płynne i gazowe	instalacje aseptyczne, media lepkie i płynne z zawiesinami
Napięcie zasilania	1832 V _{DC}	9,632 V _{DC}	8,532 V _{DC}	1836 V _{DC}	1832 V _{DC}
Zakres pomiarowy	-11 bar	010 b	0250 b	0400 b	-12,4250,0 mb
Wyjście	2 x NO/NC lub 1 x NO + 1 x NC (funkcja diagnostyczna)	NO/NC komplementarne	420 mA	1 × NO/NC (programowalne) + 420 mA/010 V (programowalne)	1 × NO/NC (programowalne) + 420 mA/204 mA (programowalne, skalowalne)
Dodatkowe cechy	wyświetlacz LED; programowalne m.in.: jednostka wyświetlania, histereza, okno	stała histereza, 2 × LED	wysoka odporność na zakłócenia elektromagnetyczne	wyświetlacz LED; programowalne m.in.: jednostka wyświetlania, histereza, okno	wskaźnik analogowy; płaska, ceramiczna (99,9% Al ₂ O ₃) celka pomiarowa

Którym kodem oznaczony jest czujnik ciśnienia wyposażony we wskaźnik analogowy?

- A. A20
- B. A23
- C. A2A
- D. A2C

Zadanie 33.



Jak nazywa się urządzenie przedstawione na rysunku?

- A. Detektor wycieków.
- B. Kamera termowizyjna.
- C. Multimetr uniwersalny.
- D. Miernik częstotliwości.


Zadanie 34.

Jaką wartość ciśnienia wskazuje miernik przedstawiony na rysunku?

- A. 570 barów.
- B. 850 barów.
- C. 8 500 barów.
- D. 12 300 barów.




Zadanie 35.

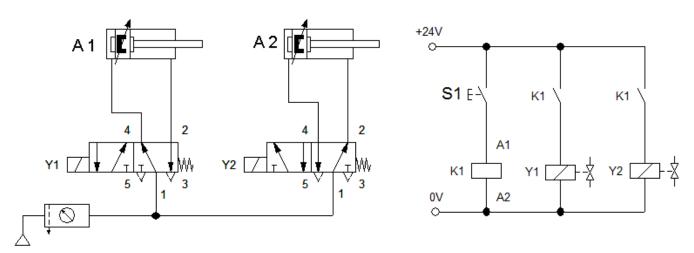

Jak zachowa się układ, którego schemat przedstawiono na rysunkach, po włączeniu mediów zasilających zasilacz elektryczny?

- A. Tłoczyska obu siłowników pozostaną wsunięte.
- B. Tłoczyska obu siłowników wysuną się.
- C. Wysunie się tłoczysko siłownika A1.
- D. Wysunie się tłoczysko siłownika A2.

Zadanie 36.

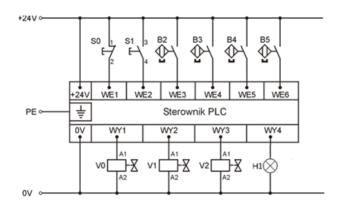

Mierzony	Wartość zmierzonej
odcinek	rezystancji
+24V/WE1	1,02 Ω
+24V/WE2	∞
+24V/WE3	∞
+24V/WE4	2,04 Ω
+24V/WE5	∞
+24V/WE6	2,12 Ω

W układzie przedstawionym na rysunku wykonano pomiary rezystancji pomiędzy punktem zasilania 24 V DC a kolejnymi punktami wejściowymi sterownika PLC. Otrzymane wyniki zapisano w tabeli. Które elementy (łączniki sterownicze, kontaktrony) powinny zostać wymienione?

- A. B2 i B4
- B. B3 i B5
- C. S0 i B2
- D. S0 i S1

Zadanie 37.

W układzie pneumatycznym uszkodzeniu uległa złączka pneumatyczna przedstawiona na rysunku. Do jej wymiany należy użyć klucza

- A. imbusowego.
- B. nasadowego.
- C. oczkowego.
- D. płaskiego.

Zadanie 38.

W siłowniku pneumatycznym stwierdzono spadek sprawności z powodu nieszczelności przy tłoczysku. Naprawę tego siłownika należy rozpocząć od wymiany

- A. tłoka.
- B. cylindra.
- C. przyłącza.
- D. uszczelnień.

Zadanie 39.

Fragment instrukcji sprężarki

Konserwacja:

- Przed rozpoczęciem prac konserwacyjnych lub naprawczych należy wyjąć wtyczkę z gniazda i opróżnić całkowicie zbiornik.
- Dokręcić śruby głowicy podczas uruchomienia i po pierwszej godzinie pracy (10 Nm. = 1, 02 kGm).
- Po odkręceniu ewentualnie poluzowanych śrub mocujących, wyczyścić filtr strony ssącej, zależnie od zanieczyszczenia środowiska roboczego, lecz przynajmniej co 100 godzin.
- Jeżeli to konieczne, wymienić wkładkę filtra (zatkany filtr powoduje zmniejszenie wydajności, a także większe zużycie sprężarki).
- W modelach z układem smarnym, należy wymienić olej po pierwszych 100 godzinach pracy, a następnie co 300 godzin. Na bieżąco kontrolować poziom oleju.

Zgodnie z załączoną dokumentacją prace konserwacyjne sprężarki należy rozpocząć od

- A. dokręcenia śruby głowicy z momentem siły 10 Nm po pierwszej godzinie pracy.
- B. odłączenia sprężarki od zasilania i całkowitego opróżnienia zbiornika.
- C. wyczyszczenia filtru strony ssącej.
- D. wymiany wkładki filtra.

Zadanie 40.

Fragment instrukcji sprężarki

	Kontrolowanie	Co tydzień
Filtr ssący	Przedmuchanie	Co 50 godzin eksploatacji
	Wymiana	Zależnie od potrzeb – co najmniej raz w roku
	Kontrola poziomu	Codziennie przed każdym uruchomieniem
Olej	Wymiana	Pierwsza – po 50 godzinach Mineralny – raz w roku Syntetyczny – co dwa lata
Kondensat	Spust	Co najmniej raz w tygodniu/najlepiej po każdym użyciu
Dasak klinava	Kontrolowanie naprężenia	Co miesiąc
Pasek klinowy	Wymiana	W razie potrzeby
Zawór zwrotny	Czyszczenie	Raz w roku
Złączki	Kontrola	Co 500 godzin eksploatacji.

Które czynności należy wykonać zgodnie z zamieszczonym fragmentem instrukcji sprężarki po pierwszych 50 godzinach jej pracy?

- A. Wymienić olej i filtr ssący.
- B. Wymienić pasek klinowy i złączki.
- C. Wymienić olej i przedmuchać filtr ssacy.
- D. Wymienić pasek klinowy i zawór zwrotny.