Wiecej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl

Nazwa kwalifikacji:

Eksploatacja układów automatyki przemysłowej

Oznaczenie kwalifikacji:

ELM.04

01

Numer zadania: Kod arkusza:

ELM.04-01-24.01-SG

Wersja arkusza: **SG**

Lp.	Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny
R.1	Rezultat 1: Obliczenia granicznych wartości rezystancji dla czujników Pt100 – tabela 2.
	Wpisane odpowiednio w wierszu:
	Uwaga!
	Jako prawidłowe należy również uznać wartości wpisane z tolerancją ±0.02 Ω
R.1.1	1 ÷ 5 wartości R _{Tmin} dla czujników Pt100 klasy A są wyliczone:
	1 - 99,85 Ω; 2 - 107,59 Ω; 3 - 115,27 Ω; 4 - 122,91 Ω; 5 - 130,49 Ω
R.1.2	6 ÷ 11 wartości R _{Tmin} dla czujników Pt100 klasy A są wyliczone:
	6 - 138,03 Ω; 7 - 145,50 Ω; 8 - 152,92 Ω; 9 - 160,29 Ω; 10 - 167,62 Ω; 11 - 174,89 Ω
R.1.3	1 ÷ 5 wartości R _{Tmax} dla czujników Pt100 klasy A są wyliczone:
	1 - 100,15 Ω; 2 - 107,99 Ω; 3 - 115,81 Ω; 4 - 123,57 Ω; 5 - 131,31 Ω
	6 ÷ 11 wartości R _{Tmax} dla czujników Pt100 klasy A są wyliczone:
R.1.4	6 - 138,99 Ω; 7 - 146,64 Ω; 8 - 154,24 Ω; 9 - 161,81 Ω; 10 - 169,34 Ω; 11 - 176,83 Ω
R.1.5	1 ÷ 5 wartości R _{Tmin} dla czujników Pt100 klasy B są wyliczone:
	1 - 99,70 Ω; 2 - 107,36 Ω; 3 - 114,96 Ω; 4 - 122,50 Ω; 5 - 129,98 Ω
R.1.4 R.1.5 R.1.6 R.1.7 R.1.8 R.2 R.2.1 R.2.2	6 ÷ 11 wartości R _{Tmin} dla czujników Pt100 klasy B są wyliczone:
	6 - 137,40 Ω; 7 - 144,76 Ω; 8 - 152,04 Ω; 9 - 159,28 Ω; 10 - 166,46 Ω; 11 - 173,57 Ω
R.1.7	1 ÷ 5 wartości R _{Tmax} dla czujników Pt100 klasy B są wyliczone:
	1 - 100,30 Ω; 2 - 108,22 Ω; 3 - 116,12 Ω; 4 - 123,98 Ω; 5 - 131,82 Ω
R.1.8	6 ÷ 11 wartości R _{Tmax} dla czujników Pt100 klasy B są wyliczone:
	6 - 139,62 Ω; 7 - 147,38 Ω; 8 - 155,12 Ω; 9 - 162,82 Ω; 10 - 170,50 Ω; 11 - 178,15 Ω
	Rezultat 2: Określenie klasy badanych czujników Pt100 i ocena ich przydatności do dalszej
R.2	Rezultat 2: Określenie klasy badanych czujników Pt100 i ocena ich przydatności do dalszej eksploatacji – tabela 3.
R.2	1
R.2.1	eksploatacji – tabela 3.
	eksploatacji – tabela 3. Dla czujnika nr: 1 zaznaczono tylko Spełnia klasę B 1 określono sprawność czujnika - Sprawny
R.2.1	eksploatacji – tabela 3. Dla czujnika nr: 1 zaznaczono tylko Spełnia klasę B 1 określono sprawność czujnika - Sprawny 2 zaznaczono tylko Poza klasami A i B
R.2.1 R.2.2	eksploatacji – tabela 3. Dla czujnika nr: 1 zaznaczono tylko Spełnia klasę B 1 określono sprawność czujnika - Sprawny
R.2.1 R.2.2 R.2.3	eksploatacji – tabela 3. Dla czujnika nr: 1 zaznaczono tylko Spełnia klasę B 1 określono sprawność czujnika - Sprawny 2 zaznaczono tylko Poza klasami A i B
R.2.1 R.2.2 R.2.3 R.2.4	eksploatacji – tabela 3. Dla czujnika nr: 1 zaznaczono tylko Spełnia klasę B 1 określono sprawność czujnika - Sprawny 2 zaznaczono tylko Poza klasami A i B 2 określono sprawność czujnika - do wymiany
R.2.1 R.2.2 R.2.3 R.2.4 R.2.5 R.2.6	eksploatacji – tabela 3. Dla czujnika nr: 1 zaznaczono tylko Spełnia klasę B 1 określono sprawność czujnika - Sprawny 2 zaznaczono tylko Poza klasami A i B 2 określono sprawność czujnika - do wymiany 3 zaznaczono przynajmniej Spełnia klasę A
R.2.1 R.2.2 R.2.3 R.2.4 R.2.5	eksploatacji – tabela 3. Dla czujnika nr: 1 zaznaczono tylko Spełnia klasę B 1 określono sprawność czujnika - Sprawny 2 zaznaczono tylko Poza klasami A i B 2 określono sprawność czujnika - do wymiany 3 zaznaczono przynajmniej Spełnia klasę A 3 określono sprawność czujnika - Sprawny
R.2.1 R.2.2 R.2.3 R.2.4 R.2.5 R.2.6	eksploatacji – tabela 3. Dla czujnika nr: 1 zaznaczono tylko Spełnia klasę B 1 określono sprawność czujnika - Sprawny 2 zaznaczono tylko Poza klasami A i B 2 określono sprawność czujnika - do wymiany 3 zaznaczono przynajmniej Spełnia klasę A 3 określono sprawność czujnika - Sprawny Rezultat 3: Uzupełniony schemat połączeń podzespołów układu regulacji temperatury po
R.2.1 R.2.2 R.2.3 R.2.4 R.2.5 R.2.6	eksploatacji – tabela 3. Dla czujnika nr: 1 zaznaczono tylko Spełnia klasę B 1 określono sprawność czujnika - Sprawny 2 zaznaczono tylko Poza klasami A i B 2 określono sprawność czujnika - do wymiany 3 zaznaczono przynajmniej Spełnia klasę A 3 określono sprawność czujnika - Sprawny Rezultat 3: Uzupełniony schemat połączeń podzespołów układu regulacji temperatury po modernizacji – rysunek 7.
R.2.1 R.2.2 R.2.3 R.2.4 R.2.5 R.2.6	eksploatacji – tabela 3. Dla czujnika nr: 1 zaznaczono tylko Spełnia klasę B 1 określono sprawność czujnika - Sprawny 2 zaznaczono tylko Poza klasami A i B 2 określono sprawność czujnika - do wymiany 3 zaznaczono przynajmniej Spełnia klasę A 3 określono sprawność czujnika - Sprawny Rezultat 3: Uzupełniony schemat połączeń podzespołów układu regulacji temperatury po modernizacji – rysunek 7. Zgodnie z dokumentacją zadania egzaminacyjnego narysowane połączenie:
R.2.1 R.2.2 R.2.3 R.2.4 R.2.5 R.2.6 R.3	eksploatacji – tabela 3. Dla czujnika nr: 1 zaznaczono tylko Spełnia klasę B 1 określono sprawność czujnika - Sprawny 2 zaznaczono tylko Poza klasami A i B 2 określono sprawność czujnika - do wymiany 3 zaznaczono przynajmniej Spełnia klasę A 3 określono sprawność czujnika - Sprawny Rezultat 3: Uzupełniony schemat połączeń podzespołów układu regulacji temperatury po modernizacji – rysunek 7. Zgodnie z dokumentacją zadania egzaminacyjnego narysowane połączenie: sieci zasilającej z trójfazowym wyłącznikiem RCD
R.2.1 R.2.2 R.2.3 R.2.4 R.2.5 R.2.6 R.3	eksploatacji – tabela 3. Dla czujnika nr: 1 zaznaczono tylko Spełnia klasę B 1 określono sprawność czujnika - Sprawny 2 zaznaczono tylko Poza klasami A i B 2 określono sprawność czujnika - do wymiany 3 zaznaczono przynajmniej Spełnia klasę A 3 określono sprawność czujnika - Sprawny Rezultat 3: Uzupełniony schemat połączeń podzespołów układu regulacji temperatury po modernizacji – rysunek 7. Zgodnie z dokumentacją zadania egzaminacyjnego narysowane połączenie: sieci zasilającej z trójfazowym wyłącznikiem RCD sieci zasilającej z jednofazowym wyłącznikiem RCD przekaźnika SSR z wyjściami trójfazowego wyłącznika RCD modułu grzewczego z wyjściami przekaźnika SSR
R.2.1 R.2.2 R.2.3 R.2.4 R.2.5 R.2.6 R.3 R.3.1 R.3.2 R.3.3	eksploatacji – tabela 3. Dla czujnika nr: 1 zaznaczono tylko Spełnia klasę B 1 określono sprawność czujnika - Sprawny 2 zaznaczono tylko Poza klasami A i B 2 określono sprawność czujnika - do wymiany 3 zaznaczono przynajmniej Spełnia klasę A 3 określono sprawność czujnika - Sprawny Rezultat 3: Uzupełniony schemat połączeń podzespołów układu regulacji temperatury po modernizacji – rysunek 7. Zgodnie z dokumentacją zadania egzaminacyjnego narysowane połączenie: sieci zasilającej z trójfazowym wyłącznikiem RCD sieci zasilającej z jednofazowym wyłącznikiem RCD przekaźnika SSR z wyjściami trójfazowego wyłącznika RCD modułu grzewczego z wyjściami przekaźnika SSR modułu grzewczego w układzie trójkąta
R.2.1 R.2.2 R.2.3 R.2.4 R.2.5 R.2.6 R.3 R.3.1 R.3.2 R.3.3 R.3.4 R.3.5 R.3.6	eksploatacji – tabela 3. Dla czujnika nr: 1 zaznaczono tylko Spełnia klasę B 1 określono sprawność czujnika - Sprawny 2 zaznaczono tylko Poza klasami A i B 2 określono sprawność czujnika - do wymiany 3 zaznaczono przynajmniej Spełnia klasę A 3 określono sprawność czujnika - Sprawny Rezultat 3: Uzupełniony schemat połączeń podzespołów układu regulacji temperatury po modernizacji – rysunek 7. Zgodnie z dokumentacją zadania egzaminacyjnego narysowane połączenie: sieci zasilającej z trójfazowym wyłącznikiem RCD sieci zasilającej z jednofazowym wyłącznikiem RCD przekaźnika SSR z wyjściami trójfazowego wyłącznika RCD modułu grzewczego z wyjściami przekaźnika SSR modułu grzewczego w układzie trójkąta zasilania regulatora RE z wyjściami jednofazowego wyłącznika RCD
R.2.1 R.2.2 R.2.3 R.2.4 R.2.5 R.2.6 R.3 R.3.1 R.3.2 R.3.3 R.3.4 R.3.5 R.3.6 R.3.7	eksploatacji – tabela 3. Dla czujnika nr: 1 zaznaczono tylko Spełnia klasę B 1 określono sprawność czujnika - Sprawny 2 zaznaczono tylko Poza klasami A i B 2 określono sprawność czujnika - do wymiany 3 zaznaczono przynajmniej Spełnia klasę A 3 określono sprawność czujnika - Sprawny Rezultat 3: Uzupełniony schemat połączeń podzespołów układu regulacji temperatury po modernizacji – rysunek 7. Zgodnie z dokumentacją zadania egzaminacyjnego narysowane połączenie: sieci zasilającej z trójfazowym wyłącznikiem RCD sieci zasilającej z jednofazowym wyłącznikiem RCD przekaźnika SSR z wyjściami trójfazowego wyłącznika RCD modułu grzewczego z wyjściami przekaźnika SSR modułu grzewczego w układzie trójkąta zasilania regulatora RE z wyjściami jednofazowego wyłącznika RCD zacisków wyjść regulacyjnych regulatora RE z zaciskami sterowania przekaźnika SSR
R.2.1 R.2.2 R.2.3 R.2.4 R.2.5 R.2.6 R.3 R.3.1 R.3.2 R.3.3 R.3.4 R.3.5 R.3.6	eksploatacji – tabela 3. Dla czujnika nr: 1 zaznaczono tylko Spełnia klasę B 1 określono sprawność czujnika - Sprawny 2 zaznaczono tylko Poza klasami A i B 2 określono sprawność czujnika - do wymiany 3 zaznaczono przynajmniej Spełnia klasę A 3 określono sprawność czujnika - Sprawny Rezultat 3: Uzupełniony schemat połączeń podzespołów układu regulacji temperatury po modernizacji – rysunek 7. Zgodnie z dokumentacją zadania egzaminacyjnego narysowane połączenie: sieci zasilającej z trójfazowym wyłącznikiem RCD sieci zasilającej z jednofazowym wyłącznikiem RCD przekaźnika SSR z wyjściami trójfazowego wyłącznika RCD modułu grzewczego z wyjściami przekaźnika SSR modułu grzewczego w układzie trójkąta zasilania regulatora RE z wyjściami jednofazowego wyłącznika RCD zacisków wyjść regulacyjnych regulatora RE z zaciskami sterowania przekaźnika SSR czujnika RTD Pt100 z zaciskami 6, 7 i 8 regulatora RE
R.2.1 R.2.2 R.2.3 R.2.4 R.2.5 R.2.6 R.3 R.3.1 R.3.2 R.3.3 R.3.4 R.3.5 R.3.6 R.3.7	eksploatacji – tabela 3. Dla czujnika nr: 1 zaznaczono tylko Spełnia klasę B 1 określono sprawność czujnika - Sprawny 2 zaznaczono tylko Poza klasami A i B 2 określono sprawność czujnika - do wymiany 3 zaznaczono przynajmniej Spełnia klasę A 3 określono sprawność czujnika - Sprawny Rezultat 3: Uzupełniony schemat połączeń podzespołów układu regulacji temperatury po modernizacji – rysunek 7. Zgodnie z dokumentacją zadania egzaminacyjnego narysowane połączenie: sieci zasilającej z trójfazowym wyłącznikiem RCD sieci zasilającej z jednofazowym wyłącznikiem RCD przekaźnika SSR z wyjściami trójfazowego wyłącznika RCD modułu grzewczego z wyjściami przekaźnika SSR modułu grzewczego w układzie trójkąta zasilania regulatora RE z wyjściami jednofazowego wyłącznika RCD zacisków wyjść regulacyjnych regulatora RE z zaciskami sterowania przekaźnika SSR czujnika RTD Pt100 z zaciskami 6, 7 i 8 regulatora RE czujnika RTD Pt100 w układzie trójprzewodowym
R.2.1 R.2.2 R.2.3 R.2.4 R.2.5 R.2.6 R.3 R.3.1 R.3.2 R.3.3 R.3.4 R.3.5 R.3.6 R.3.7 R.3.8 R.3.9	eksploatacji – tabela 3. Dla czujnika nr: 1 zaznaczono tylko Spełnia klasę B 1 określono sprawność czujnika - Sprawny 2 zaznaczono tylko Poza klasami A i B 2 określono sprawność czujnika - do wymiany 3 zaznaczono przynajmniej Spełnia klasę A 3 określono sprawność czujnika - Sprawny Rezultat 3: Uzupełniony schemat połączeń podzespołów układu regulacji temperatury po modernizacji – rysunek 7. Zgodnie z dokumentacją zadania egzaminacyjnego narysowane połączenie: sieci zasilającej z trójfazowym wyłącznikiem RCD sieci zasilającej z jednofazowym wyłącznikiem RCD przekaźnika SSR z wyjściami trójfazowego wyłącznika RCD modułu grzewczego z wyjściami przekaźnika SSR modułu grzewczego w układzie trójkąta zasilania regulatora RE z wyjściami jednofazowego wyłącznika RCD zacisków wyjść regulacyjnych regulatora RE z zaciskami sterowania przekaźnika SSR czujnika RTD Pt100 z zaciskami 6, 7 i 8 regulatora RE czujnika RTD Pt100 w układzie trójprzewodowym Rezultat 4: Nazwy i wartości obliczonych nastaw regulatora temperatury w układzie po
R.2.1 R.2.2 R.2.3 R.2.4 R.2.5 R.2.6 R.3 R.3.1 R.3.2 R.3.3 R.3.4 R.3.5 R.3.6 R.3.7 R.3.8	eksploatacji – tabela 3. Dla czujnika nr: 1 zaznaczono tylko Spełnia klasę B 1 określono sprawność czujnika - Sprawny 2 zaznaczono tylko Poza klasami A i B 2 określono sprawność czujnika - do wymiany 3 zaznaczono przynajmniej Spełnia klasę A 3 określono sprawność czujnika - Sprawny Rezultat 3: Uzupełniony schemat połączeń podzespołów układu regulacji temperatury po modernizacji – rysunek 7. Zgodnie z dokumentacją zadania egzaminacyjnego narysowane połączenie: sieci zasilającej z trójfazowym wyłącznikiem RCD sieci zasilającej z jednofazowym wyłącznikiem RCD przekaźnika SSR z wyjściami trójfazowego wyłącznika RCD modułu grzewczego z wyjściami przekaźnika SSR modułu grzewczego w układzie trójkąta zasilania regulatora RE z wyjściami jednofazowego wyłącznika RCD zacisków wyjść regulacyjnych regulatora RE z zaciskami sterowania przekaźnika SSR czujnika RTD Pt100 z zaciskami 6, 7 i 8 regulatora RE czujnika RTD Pt100 w układzie trójprzewodowym

	Uwzględniono:
R.4.1	nazwę parametru K _P - współczynnik wzmocnienia/proporcjonalności
R.4.2	wartość K _P = 1,2 V/V (lub 1,2)
R.4.3	nazwę parametru T _I - stała całkowania lub czas zdwojenia
R.4.4	wartość T _I = 15 s
R.4.5	nazwę parametru T _D - <i>stała różniczkowania</i> lub <i>czas wyprzedzenia</i>
R.4.6	wartość T _D = 3,75 s
R.5	Rezultat 5: Wykaz czynności związanych z przeglądem modułu grzewczego – tabela 5.
	Uwaga! Zapisy należy również uznać jeśli ich treść oddaje merytorycznie brzmienie odpowiadającego kryterium.
	Zapisane:
R.5.1	sprawdzić stan mocowania mechanicznego wszystkich podzespołów oraz częstotliwość przeprowadzania: minimum 1 raz na w miesiącu
R.5.2	sprawdzić stan techniczny modułu grzewczego pod kątem uszkodzeń, nalotu zgorzelinowego i kurzu oraz częstotliwość przeprowadzania: minimum 1 raz na kwartał
R.5.3	sprawdzić stan połączeń przewodów elektrycznych modułu grzewczego oraz częstotliwość przeprowadzania: minimum 1 raz na kwartał
R.5.4	wykonać pomiary prądów pobieranych przez moduł grzewczy - zmierzone wartości zapisać w Książce Przeglądów oraz częstotliwość przeprowadzania: minimum 1 raz na kwartał
R.5.5	sprawdzić drożność kanałów przepływu powietrza przez moduł grzewczy i w razie potrzeby przeprowadzić czyszczenie kanałów oraz częstotliwość przeprowadzania: minimum 1 raz na pół roku
R.5.6	dokonać pomiaru rezystancji izolacji modułu grzewczego - zmierzone wartości zapisać w Książce Przeglądów oraz częstotliwość przeprowadzania: minimum 1 raz na rok
R.5.7	rozkręcić i wyczyścić złącza prądowe modułu grzewczego i wymienić złącza w przypadku widocznego nadpalenia lub zaśniedzenia oraz częstotliwość przeprowadzania: minimum 1 raz na rok
R.5.8	dokonać pomiaru rezystancji przewodu ochronnego PE na odcinku od modułu grzewczego do rozdzielnicy zasilającej oraz częstotliwość przeprowadzania: minimum 1 raz na rok